

2018 《FPGA 应用实验》实验报告

实验编号： 05

实验时间： 2018.04.10

实验名称： 使用 ChipScope Pro 分析 6 位计数器

班级： F1503003 学号： 515030910067 姓名： 杨超琪

1、实验平台

采用 Xilinx 公司的 FPGA 集成开发环境 Xilinx ISE Design Suite 10.1 sp3，实验开发板为 Xilinx Spartan-3E FPGA Starter Kit。

2、实验设计要求：

(0)设计一个 7 分频电路模块，将开发板的时钟信号分频，获得的 $\text{clk_div7} = 50\text{MHz}/7$ 的时钟信号；

```
module clock_div7(output clk_div7, input clock, input rst_n );
```

这里，clk_div7 是分频时钟信号输出；

clock 是系统时钟输出；

rst_n 是异步复位；

(1)设计一个 6 位计数器，在分频获得的频率近似为 $F = 7142857.14\text{Hz}$ 的时钟信号控制下，进行计数。该计数器的输入/输出端口如下：

i) 输出端口：

count —— 6 位计数器，连接 Spartan - 3E FPGA Starter Kit Board 上的 8 个 LED：LED7 ~LED2。

ii) 输入端口：

clock —— 连接 50MHz 的时钟晶振 (C9)；

rst_n —— 异步复位输入端口，低电平 (1' b0) 有效；连接开发版上 SW0，当 SW0 = 0 (off) 时，计数器复位。

dir —— 计数方向控制，高电平 (1' b1) 有效，连接开发版上 SW1：

a) 当计数器复位 SW0 = 0 (off) 时，

如果 SW1 =0 (off) 时，计数器初始值：count = 6' b0；


如果 SW1 =1 (on) 时，计数器初始值：count = 6b' h3f；

b) 当计数器复位 SW1 = 0 (off) 时，计数器递增计数；

当计数器复位 SW1 =1 (on) 时，计数器递减计数；

```
module counter( output [5:0] count, input clock, input rst_n, input dir);
```

3、模块设计框图

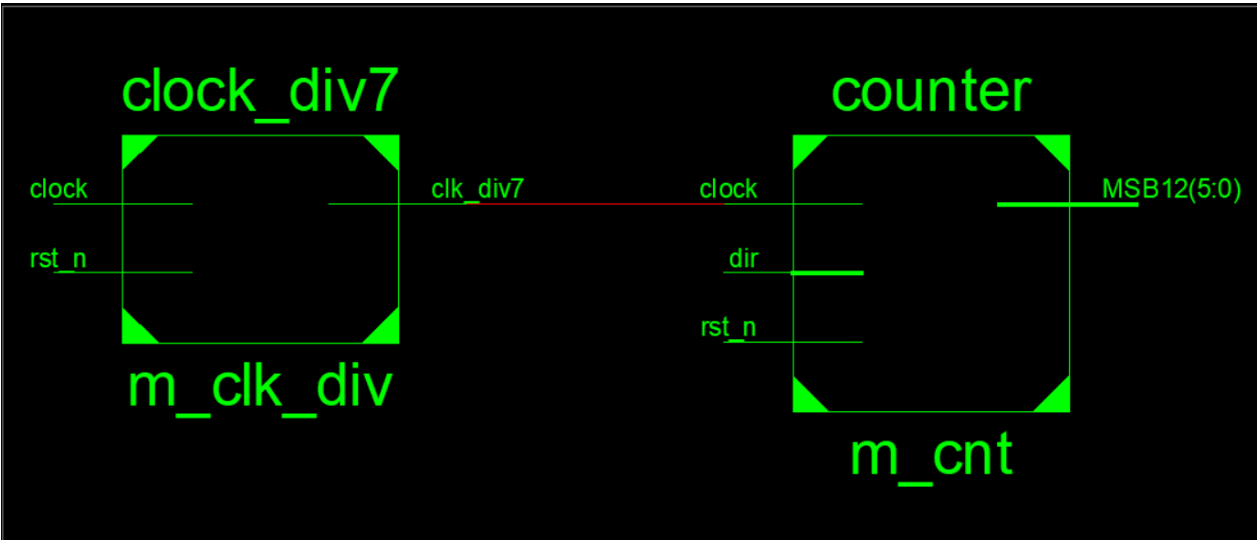

4、实验原理：

ChipScope Pro 是用于分析调试 Xilinx FPGA 设计的片内逻辑的工具，ChipScope Pro 的主要功能是通过 JTAG 口，在线实时地读出 FPGA 的内部信号。基本原理是利用 FPGA 中未使用的 BlockRAM，根据用户设定的触发条件将要观测信号实时地保存到这些 BlockRAM 中，然后通过 JTAG 口传送到 PC 机，显示出时序波形 ChipScope Pro 板的工作原理如下：

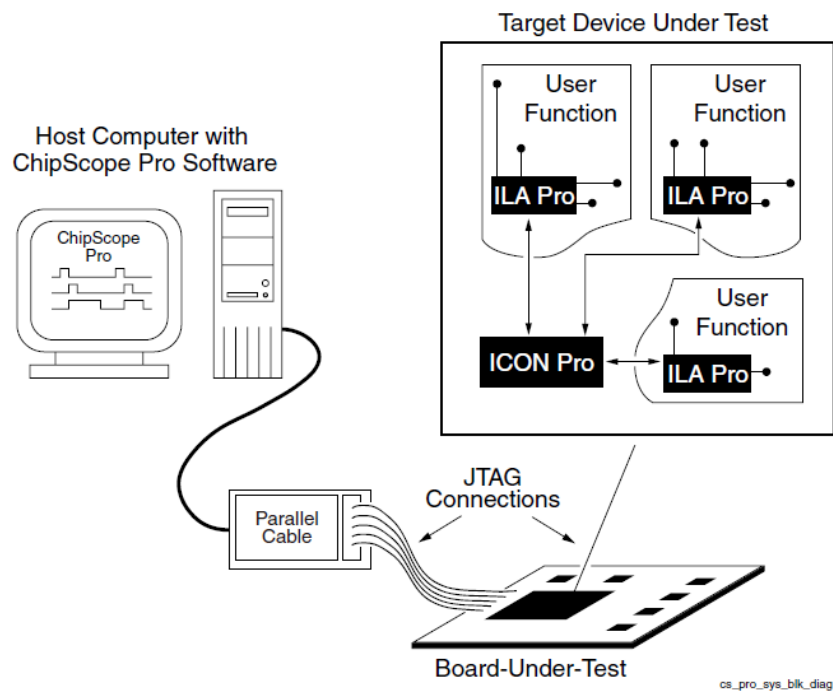


Figure 1-1: ChipScope Pro System Block Diagram

ChipScope Pro 的数据流图如下:

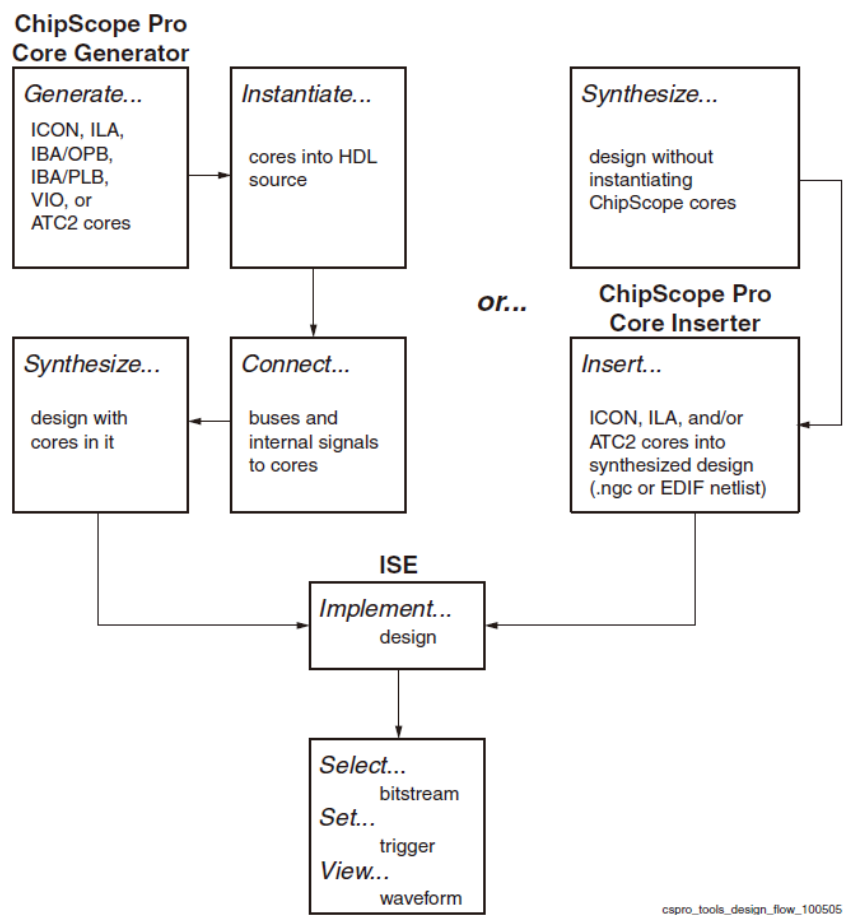


Figure 1-2: ChipScope Pro Tools Design Flow

一般来说, ChipScope Pro 在工作时需要在用户设计中实例化两种核:

(1) 集成控制器核 (ICON core, Integrated Controller core), 负责 ILA 核和边界扫描端口的通信, 一个 ICON 核可以连接 1~15 个 ILA 核。

(2) 集成逻辑分析仪核 (ILA core, Integrated Logic Analyzer core), 提供触发和跟踪捕获的功能;

(3) VIO (Virtual Input/Output), A module that can monitor and drive signals in your design in real - time. You can think of them as virtual push - buttons (for input) and LEDs (for output). These can be used for debugging purposes, or they can incorporated into your design as a permanent I/O interface. ChipScope Pro 工具箱包含 3 个工具:

- ChipScope Pro Core Generator (核生成器)
- ChipScope Pro Core Inserter (核插入器)
- ChipScope Pro Analyzer (分析器)

ChipScope Pro Core Generator 的作用是根据设定条件生成在线逻辑分析仪的 IP 核, 包括 ICON 核、ILA 核、VIO 等核, 设计人员在原 HDL 代码中实例化这些核, 然后进行布局布线、下载配置文件, 就可以利用 ChipScope Pro Analyzer 设定触发条件、观察信号波形。在本实验我们使用了中 ChipScope Pro 中的三个 Core 工具, 分别为: ICON、ILA、VIO:

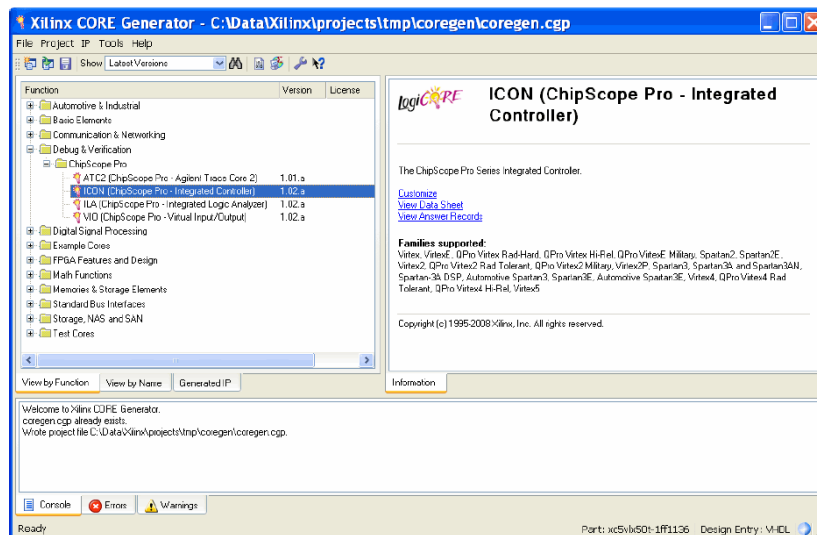


Figure 2-2: Selecting the ICON Core

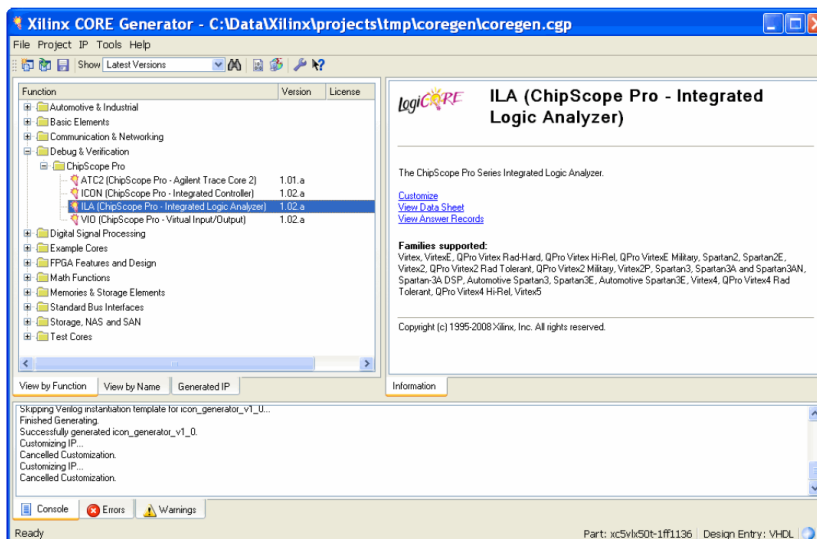


Figure 2-5: Selecting the ILA Core

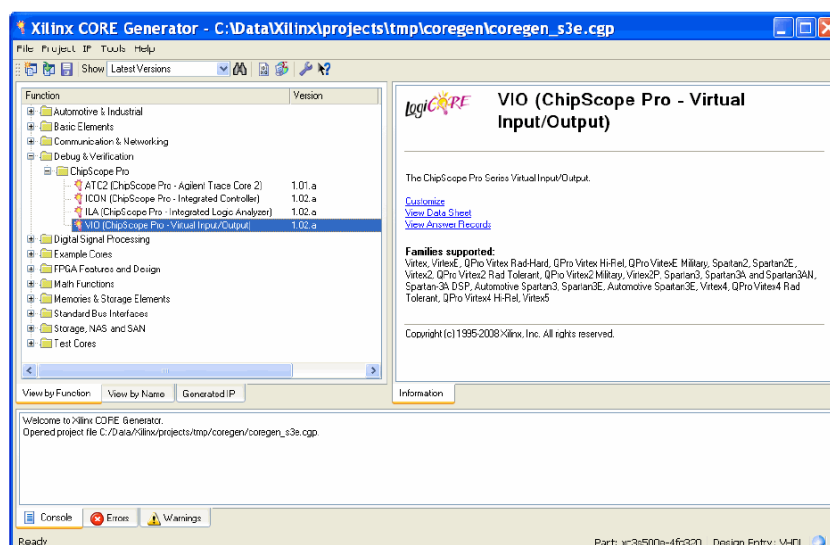


Figure 2-10: Selecting the VIO Core

5、Verilog 模块设计

(0) 对 Spartan - 3E FPGA Starter Kit Board 上的50MHz 的时钟晶振 (C9) 进行分频, 设计一个 7 分频电路模块, 将开发板的时钟信号分频, 获得的 $\text{clk_div7} = 50\text{MHz}/7$ 的时钟信号;

`module clock_div7(output clk_div7, input clock, input rst_n);`

这里, `clk_div7` 是分频时钟信号输出;

`clock` 是系统时钟输出;

`rst_n` 是异步复位;

```
module clock_div7(output clk_div7, input clock, input rst_n );
    parameter N = 3'd7;
    parameter a = 3'd3;

    reg [2:0] cntposege;
    reg [2:0] cntnegege;

    always @( posedge clock or negedge rst_n ) // posedge of the clock
    begin
        if ( !rst_n )
            cntposege <= 3'b0;
        else begin
            if ( cntposege < N - 1'b1 )
                cntposege <= cntposege + 1'b1;
            else
                cntposege <= 3'b0;
        end
    end // get an clock from the posedge

    always @( negedge clock or negedge rst_n ) // negedge of the clock
    begin
        if ( !rst_n )
            cntnegege <= 3'b0;
        else begin
            if ( cntposege < N - 1'b1 )
                cntnegege <= cntposege + 1'b1;
            else
                cntnegege <= 3'b0;
        end
    end // get an clock from the negedge
```

```

reg clkpos;
reg clkneg;

always @(posedge clock or negedge rst_n) // div the posedge clock by a
begin
    if ( !rst_n )
        clkpos <= 1'b0;
    else if (cntposege <= a-1'b1)
        clkpos <= 1'b0;
    else
        clkpos <= 1'b1;
end

always @(negedge clock or negedge rst_n) // div the negedge clock by a
begin
    if ( !rst_n )
        clkneg <= 1'b0;
    else if (cntnegege <= a-1'b1)
        clkneg <= 1'b0;
    else
        clkneg <= 1'b1;
end

assign clk_div7 = clkpos & clkneg; //when merge the negedge and the po-
endmodule                          // sedge clock, we get the needed clock

```

(1) 设计一个 6 位计数器，在分频获得的频率近似为 $F = 7142857.14\text{Hz}$ 的时钟信号控制下，进行计数。该计数器的输入/输出端口如下：

i)、输出端口：

count —— 6 位计数器，连接Spartan - 3E FPGA Starter Kit Board 上的 8 个LED：LED7 ~LED2。

ii) 输入端口：

clock —— 连接50MHz 的时钟晶振 (C9)；

rst_n —— 异步复位输入端口，低电平 (1' b0) 有效；连接开发板上SW0，当 SW0 = 0 (off) 时，计数器复位。

dir —— 计数方向控制，高电平 (1' b1) 有效，连接开发板上SW1：

a) 当计数器复位 SW0 = 0 (off) 时，

如果 SW1 =0 (off) 时，计数器初始值：count = 6' b0；

如果 SW1 =1 (on) 时，计数器初始值：count = 6b' h3f；

b) 当计数器复位 SW1 = 0 (off) 时，计数器递增计数；

当计数器复位 SW1 =10 (on) 时，计数器递减计数；


```
module counter( output [5:0] count, input clock, input rst_n, input dir);
```

```
module counter( output [5:0] MSB12, input clock, input rst_n, input dir);
    reg [5:0] temp;
    always @( posedge clock or negedge rst_n )
    begin
        if ( !rst_n ) begin
            temp <= (!dir) ? 6'h0 : 6'h3F; // if reset, set value for temp
        end
        else begin
            if (!dir) temp <= temp + 1'b1; // if !dir, then count up
            else temp <= temp - 1'b1;      // if dir, then count down
        end
    end
    assign MSB12 = temp;
endmodule
```


在上述步骤完成以后，可以将bit文件烧制到初级板上进行运行，待程序不再报错，运行正常以后以后，我们开始使用ChipScope Pro模块来进行我们的实验。

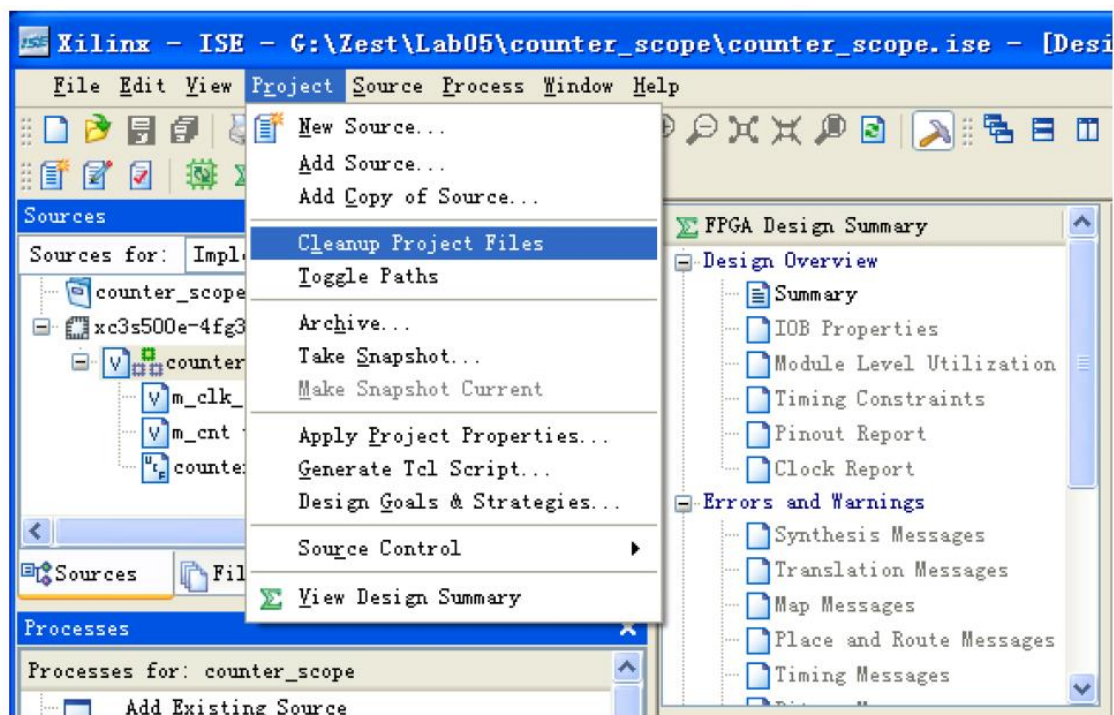(2)、在counter_scope 工程中添加用于 ChipScope Pro 分析的模块


依次点击菜单栏中：Project →Cleanup Project Files，清理工程的中间文件



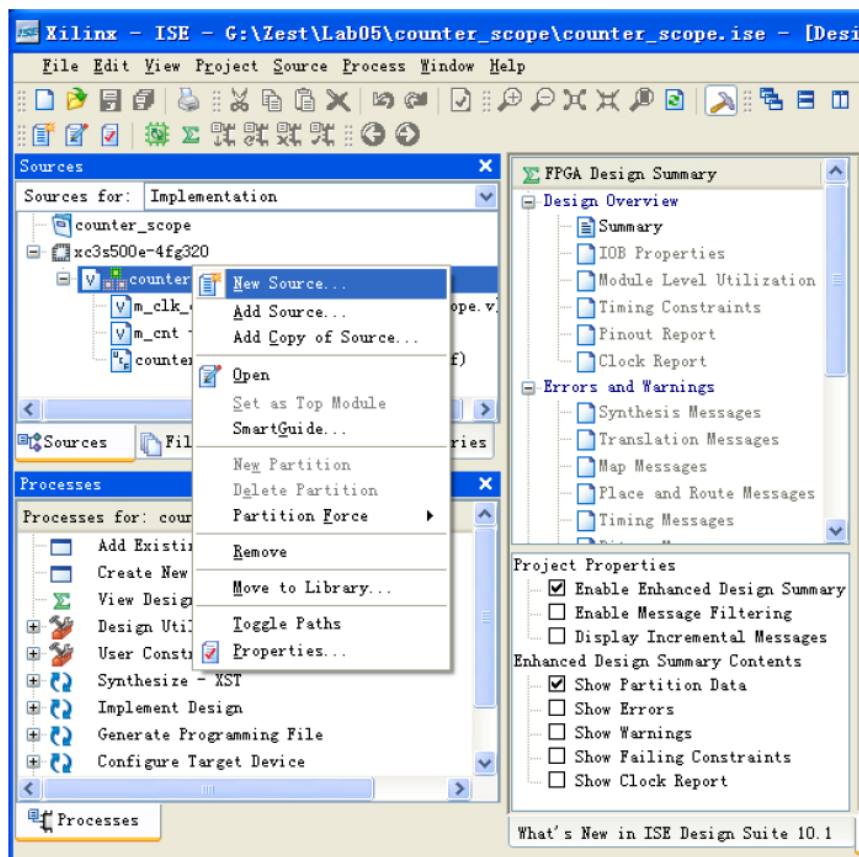
添加“ICON”模块，右键点击“Sources”窗口，然后选择添加“New Sources”，如下图所示：



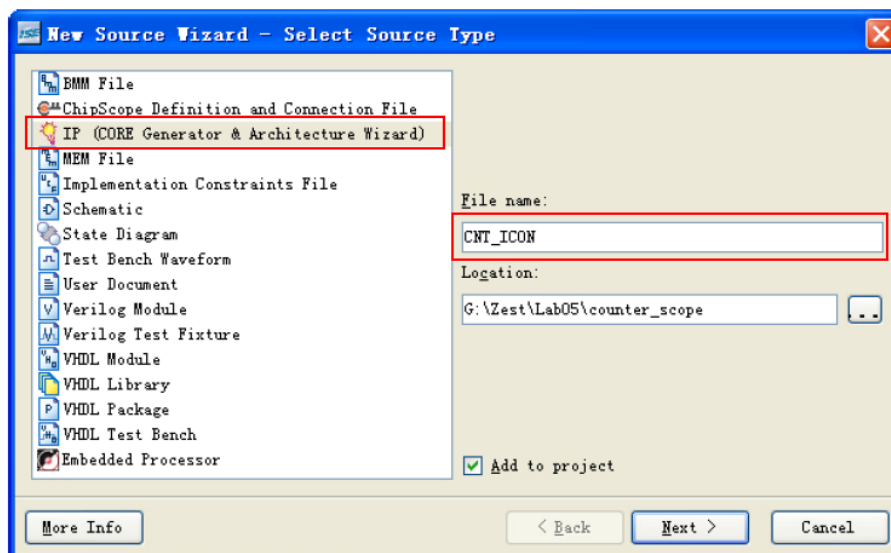
弹出“New Sources Wizard”对话框，选择“IP (CORE Generator & Architectue Wizard)”，文件名为：CNT_ICON，准备插入“集成控制器”模块；



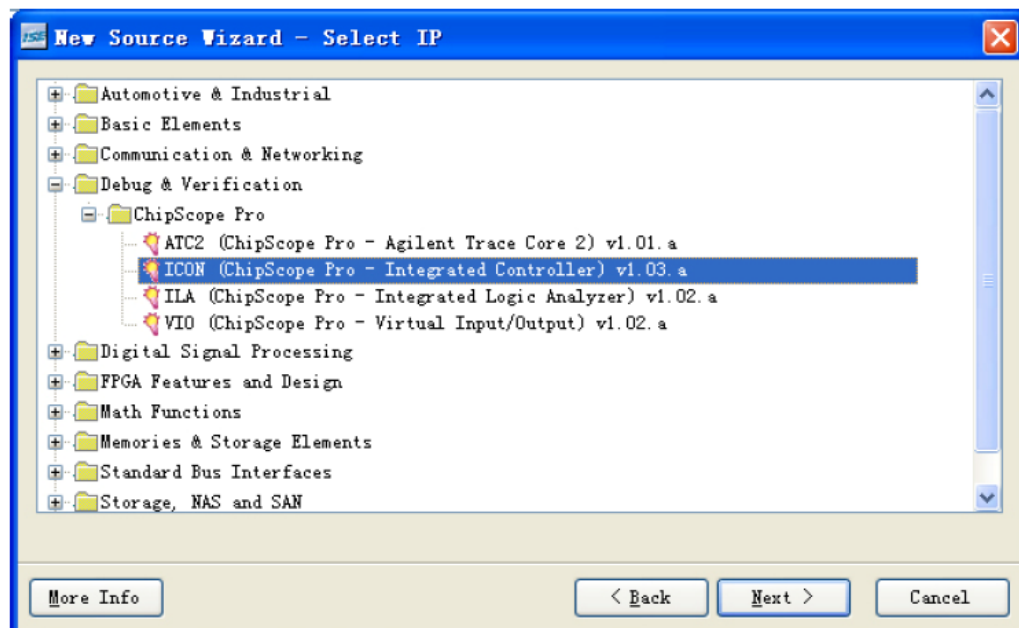点击“Next”，依次选择：“Debug & Verification” → “ChipScope Pro” → “ICON”；




点击“Next”，

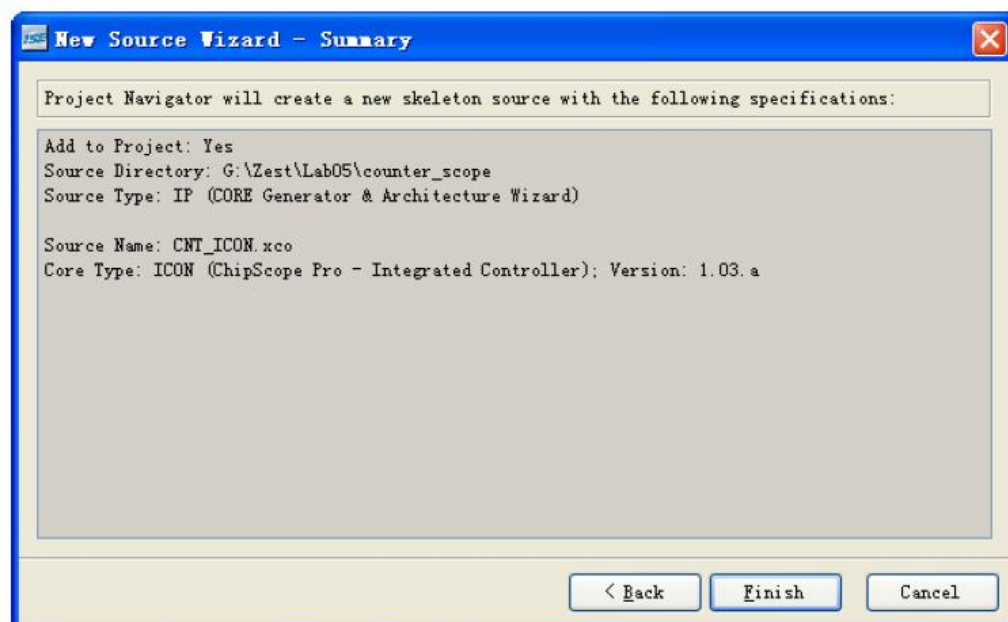


点击“Finish”，ISE 运行一会，出现“ICON (ChipScope Pro Integrated Controller)”对话框；

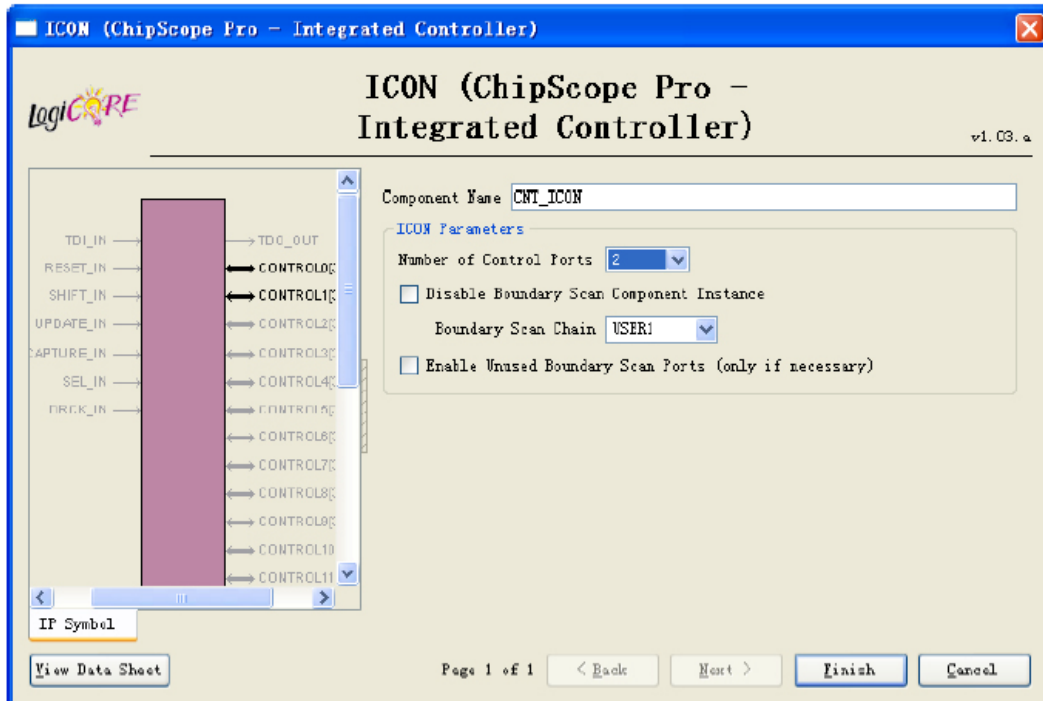在“ICON (ChipScope Pro Integrated Controller)”对话框中：



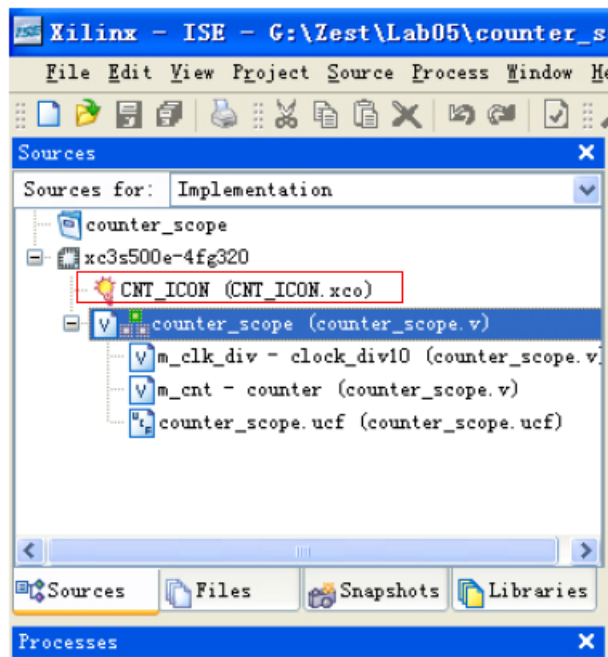将“Number of Control Ports”改为：2，然后，点击“Finish”。运行结束后，在工程中添加了刚才设定的“CNT_ICON”模块。



用同样的方式，添加ILA与VIO文件到工程中。

```
21
22 // Instantiate the module
23 // ----- Begin Cut here for INSTANTIATION Template -----
24 INST_TAG
25 CNT_ICON instance_name (
26     .CONTROL0(CONTROL0),
27     .CONTROL1(CONTROL1)
28 );
29 // INST_TAG_END ----- End INSTANTIATION Template -----
30
```

将以上的ICON、ILA、VIO代码段贴入到我们的运行模块中。

```
module counter_scope( output [5:0] LEDOut, input clock, rst_n, dir );
    wire clk_div7;
    wire [1:0] vrst;
    wire [1:0] vdir;
    wire rst_L;
    wire dir_H;

    assign rst_L = rst_n | (vrst[1] & vrst[0]); // create a new rst
    assign dir_H = dir | (vdir[1] & vdir[0]);    // create a new dir

    wire [5:0] MSB12;
    clock_div7 m_clk_div(.clk_div7(clk_div7), .clock(clock), .rst_n(rst_L) );
    counter
m_cnt( .MSB12(MSB12), .clock(clk_div7),.rst_n(rst_L), .dir(dir_H) );
    assign LEDOut = MSB12;

    wire [35:0] CONTROL0;
    wire [35:0] CONTROL1;
    wire [3:0] din;
    wire [1:0] trig = MSB12[5:4];

    CNT_ICON instance_name1 ( // implement an ICON module
        .CONTROL0(CONTROL0),
        .CONTROL1(CONTROL1)
    );

    CNT_ILA instance_name2 ( // implement an ILA module
        .CONTROL(CONTROL0),
        .CLK(clock),
        .DATA(MSB12),
        .TRIG0(trig)
    );

    CNT_VIO instance_name3 ( // implement a VIO module
        .CONTROL(CONTROL1),
        .ASYNC_IN(trig),
        .ASYNC_OUT(din)
    );
endmodule
```



```

assign vrst = din[3:2]; // set the parameter for vrst
assign vdir = din[1:0]; // set the parameter for vdir
endmodule


```

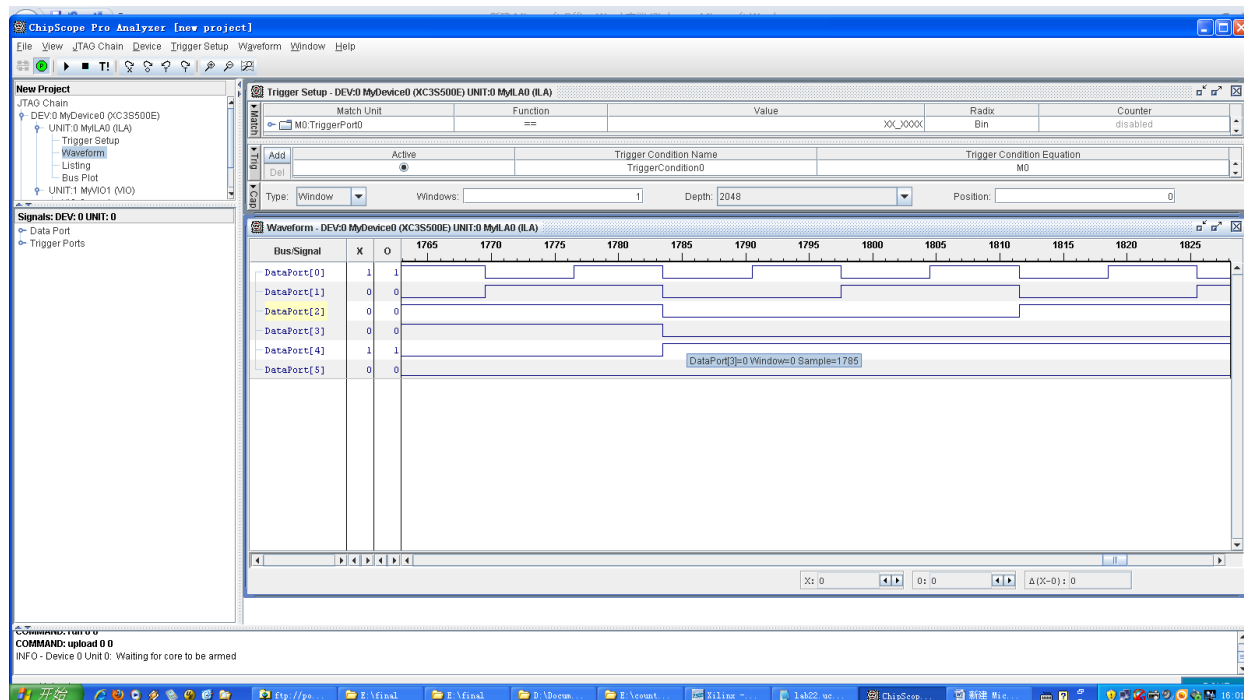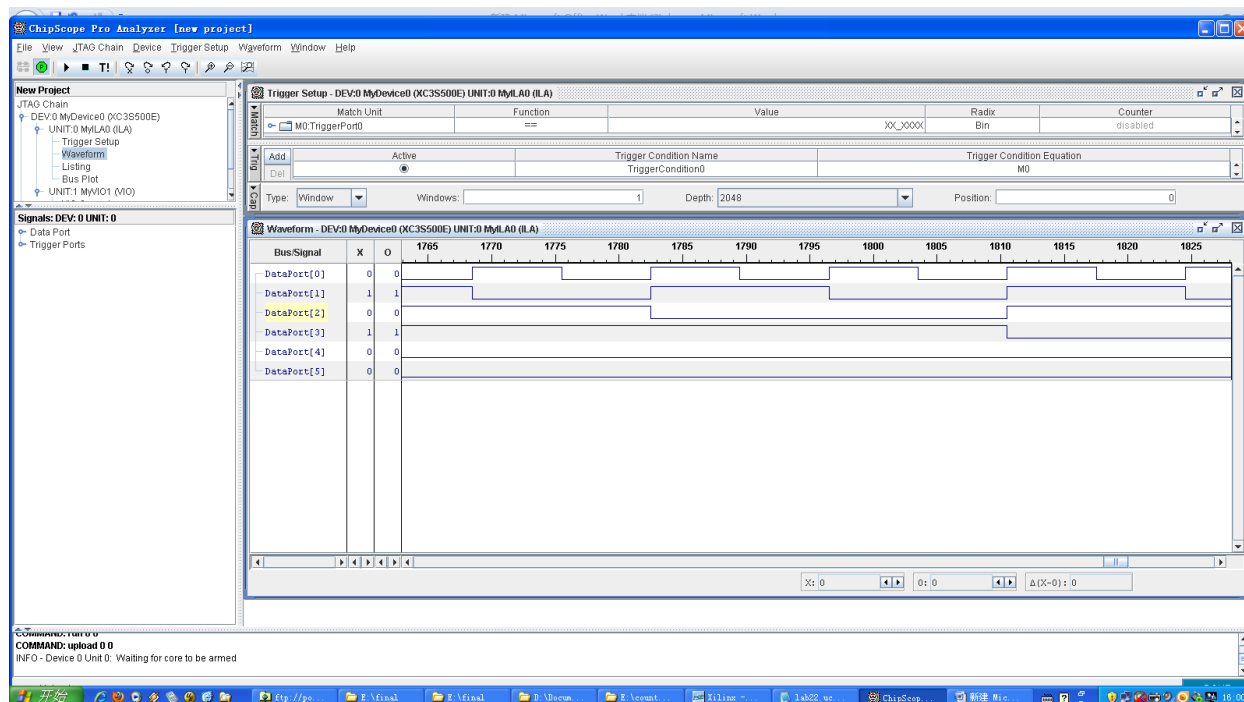6、试验仿真结果和分析

从下面两张图中可以看出，通过正向与反向计数，我们的计数器频率始终是 $50\text{MHz}/7$ ，很好地达到了实验要求，并且占空比为50%。



接下来两张图展示的是我们正向计数与反向计数的效果：

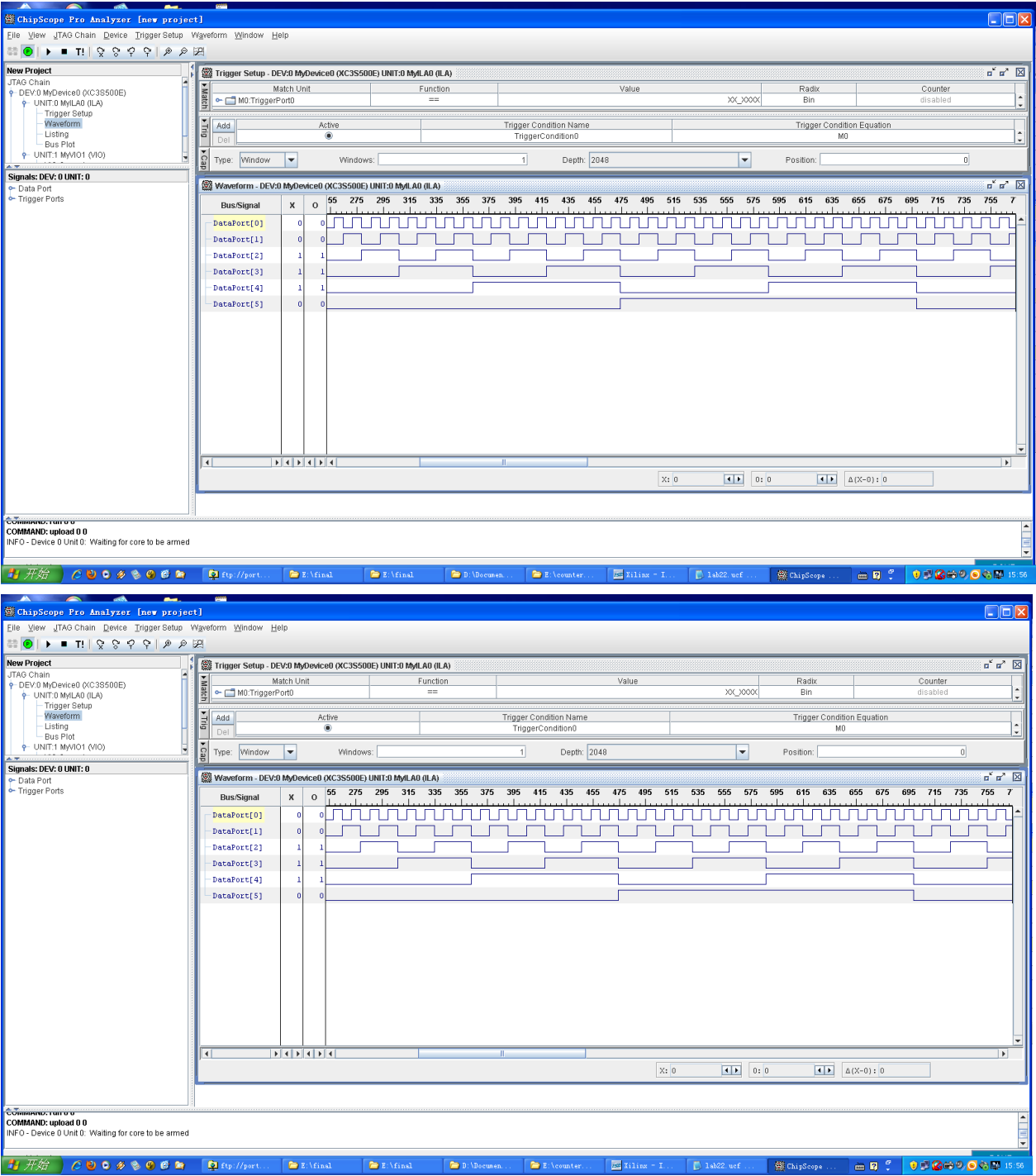

之后，我们又对 reset 结果进行了测试，发现也很好地达成了要求：

