# 2018《FPGA 应用实验》实验报告

实验编	号:	01		实验时间	:2	018. 03. 13	
实验名	称:	利月	月 8 个发	光二极管(LED)	形成流	水灯显示	
班级:	F15	03003	学号:	515030910067	姓名:	杨超琪	

### 1、实验平台

采用 Xilinx 公司的 FPGA 集成开发环境 Xilinx ISE Design Suite 10.1 sp3,实验开发板为 Xilinx Spartan-3E FPGA Starter Kit。

### 2、实验设计要求:

#### 功能描述:


在 Spartan - 3E FPGA Starter Kit Board 上有 8 个发光二极管(LED7  $\sim$  LED0)。 使用开发板的全局时钟信号 CLK\_50MHz,管脚为 P = C9。产生 1 Hz 的秒脉冲,每秒钟点亮一个 LED。

开始 8 个 LED 都为关闭状态 (缺省值为: LEDOut = 8' b0000\_0000); 即:


(0) LEDOut = 8' b0000\_0000; (1) LED Out = 8' b0000\_0001; (2) LED Out = 8' b0000\_0011; (3) LED Out = 8' b0000\_0111; (4) LED Out = 8' b0000\_1111; (6) LED Out = 8' b0001\_1111; (7) LED Out = 8' b0011\_1111; (8) LED Out = 8' b0111\_1111; (9) LED Out = 8' b1111\_1111; (10) 不断重复 (1) ~ (9)

# 3、模块设计框图

宏观顶层模块:

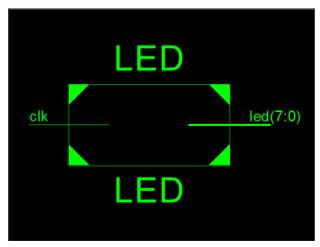

时钟模块与 Led 模块:

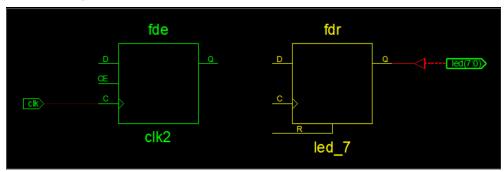

# 4、实验原理:

入门实验板在滑动开关的上面有 8 个独立的贴片 LED, 具体使用 LED 的方式是: LED 一端接地,另一端通过 390 欧的限流电阻接到 Spartan-3E 上。要点亮一个 LED, 向相 应的控制位置高。

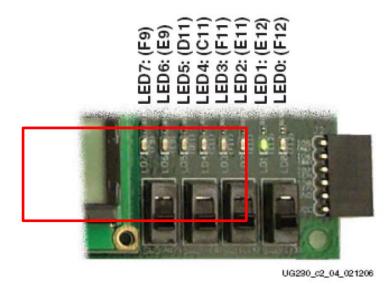



Figure 2-10: Eight Discrete LEDs

共 4 页 第2页

入门实验板支持3个主时钟输入源:

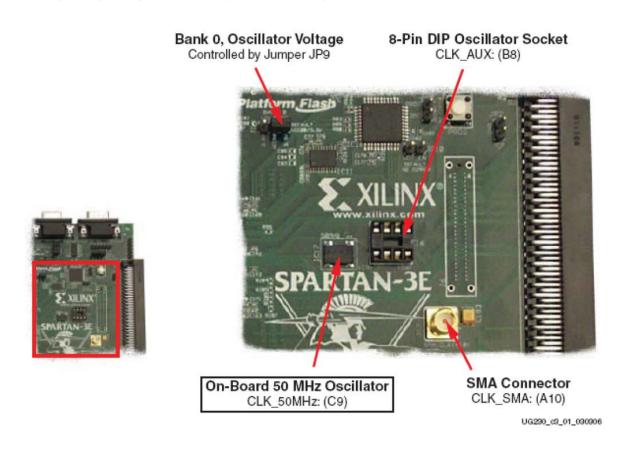- 1) 包括一个 50MHz 的时钟晶振
- 2) 通过 SMA 连接器,时钟可以板外供应。反之,FPGA 也可以提供时钟信号或其它高速信号给 SMA 连接器
- 3) 分列式 8-DIP 时钟晶振插槽

在这个实验中,我们主要使用 50MHz 的时钟晶振,并对其进行分频,达到相应的时间间隔。再将时钟信号传递给上述 8 个独立的 LED 贴片,从而达到实验的目的。




## 5、Verilog 模块设计

```
module LED( input clk, output reg [7:0] led); // 输入时钟信号 clk, 输出给 8 个 led reg [31:0] count; // 用于分類的计数器 reg clk2; // 将分類得到的时钟赋给 clk2 always @ (posedge clk) begin count = count + 1; if (count == 32'd25_000_000) begin // 当达到指定时间间隔时进行跳转 clk2 = ~clk2; count = 0; end end always @ (posedge clk2) // 对于 32'd25_000_000*2, 对 clk2 上升沿进行操作
```

```
if (led == 8'b1111_111) // 如果运行到 8 个 led 全亮了,进行清空
begin
led = 8'b0000_0001;
end
else // 否则,将后 7 位补给前 7 位,并在后面补 0
begin
led[7:1] = led[6:0];
led[0] = 1;
end
endmodule
```

### 6、试验仿真结果和分析

#### 仿真波形图:

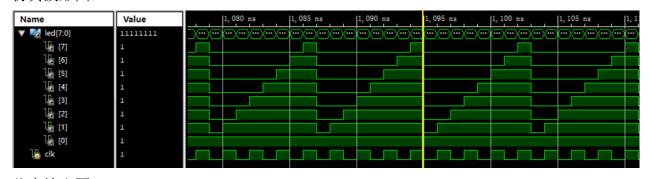

仿真输出图:

Console			
monitoring a	t time	1019,	Tea-OOOTIIII
monitoring a	t time	1020,	led=00111111
monitoring a	t time	1021,	led=01111111
monitoring a	t time	1022,	led=11111111
monitoring a	t time	1023,	led=00000001
monitoring a	t time	1024,	led=00000011
monitoring a	t time	1025,	led=00000111
monitoring a		1026,	led=00001111
monitoring a		1027,	led=00011111
monitoring a		1028,	led=00111111
monitoring a		1029,	led=01111111
monitoring a		1030,	led=11111111
monitoring a		1031,	led=00000001
:+:	+ +:	1022	1 - 4-00000011

在这里,由于时钟是从 50Mhz 分频而来的,如果按照实验原先的设定,结果的模型图并不美观,需要等非常久才能从发现时钟出发信号的跳变,因此在仿真时,我们直接将时钟调到 0.5 秒改变一次。从仿真的波形和输出结果图来看,我们的仿真效果与实验所需要求的效果完全一致,不断循环。